



## 山西省实验中学

2016—2017学年度九年级第三次阶段性测试  
物 理

(本试卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

## 一、单选题(每题 3 分, 共 36 分)

1. 通常条件下属于绝缘体的是( )
- 铁钉
  - 陶瓷
  - 铜块
  - 铅笔芯
2. 下列现象中用分子动理论的相关知识解释错误的是( )
- 酒香不怕巷子深——分子在永不停息地做无规则运动
  - 近朱者赤近墨者黑——分子在永不停息地做无规则运动
  - 春江水暖鸭先知——温度越高, 分子无规则运动越剧烈
  - 花气袭人知骤暖——温度越高, 分子无规则运动越剧烈
3. A、B 是两个轻质泡沫小球, C 是用毛皮摩擦过的橡胶棒, A、B、C 三者之间相互作用的场景如图 1 所示, 由此判断( )
- 小球 A 带正电
  - 小球 B 带正电
  - 小球 B 可能不带电
  - 小球 A 可能不带电
4. 导体中的电流与它两端电压的关系如图 2 所示, 下列分析正确的是( )
- 该导体的电阻随电流的增大而减小
  - 该导体的电阻随电压的增大而减小
  - 当导体两端的电压为 0V 时, 电阻为 0Ω
  - 当导体两端的电压为 0V 时, 电流为 0A

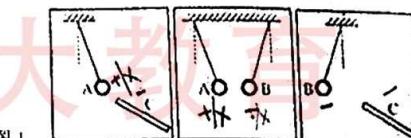
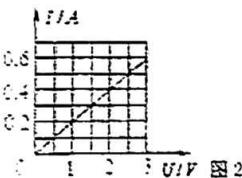


图 1

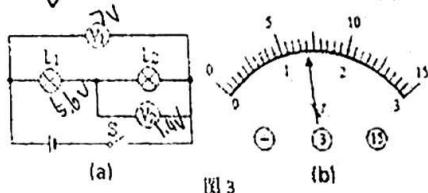


图 3

5. 如图 3(a) 所示电路中, 当闭合开关后, 两只电压表的指针偏转均如图 3(b) 所示, 则灯泡 L<sub>1</sub> 和 L<sub>2</sub> 两端的电压分别为( )
- 5.6V 1.4V
  - 7V 1.4V
  - 1.4V 7V
  - 1.4V 5.6V
6. 有一根镍铬合金丝, 要使它接入电路的电阻变大, 可以采取的方法有( )
- 将这根合金丝对折后接入电路
  - 将这根合金丝拉长后接入电路
  - 提高合金丝两端的电压
  - 使通过这根合金丝的电流变小



7. 如图四个实验中, 其能量转化方式与图示 4 汽油机对应冲程类似的是 ( )
- 电火花发生器点火后将盒盖顶出
  - 滚摆向下运动
  - 向下压缩空气引火仪
  - 酒精灯加热杯中冷水

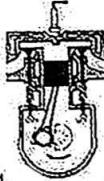
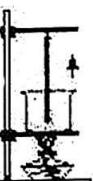
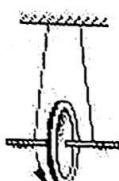
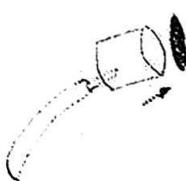


图 4

8. 如图 5 所示, 闭合开关后, 电流表  $A_1$ 、 $A_2$  的示数比为 1:4, 则下列说法正确的是 ( )
- 通过  $R_1$ 、 $R_2$  的电流之比是 1:3
  - $R_1$ 、 $R_2$  两端的电压之比是 3:1
  - $R_1$ 、 $R_2$  的阻值之比是 1:3
  - 通过  $R_1$ 、 $R_2$  的电流之比是 1:1

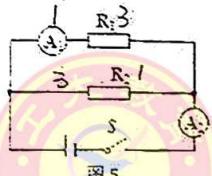


图 5

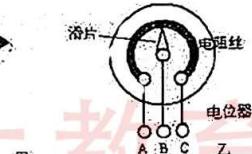


图 6

9. 如图 6 所示, 为某可调节亮度台灯及用于调光的电位器结构图, A、B、C 是它的三个接线柱, A、C 分别与弧形电阻丝的两端相连, b 与金属滑片相连。转动旋钮, 滑片在弧形电阻丝上同向滑动即可调节灯泡亮度, 下列分析正确的是 ( )
- 电位器与灯泡并联
  - 电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变灯泡亮度的
  - 若只将 A、C 接入电路, 顺时针转动旋钮时灯泡变亮
  - 若只将 B、C 接入电路, 顺时针转动旋钮时灯泡变暗

10. 如图 7 所示电路中, 已知定值电阻  $R=10\Omega$ ,  $R_2=30\Omega$ , 电源电压保持不变, 闭合开关 S 后, 开关  $S_1$  由断开到闭合, 电流表 A 的示数变化了 0.1A; 下列说法中正确的是 ( )
- 通过电阻  $R_2$  的电流为 0.3A
  - 电源的电压为 9V
  - A 示数保持 0.3A 不变
  - 通过电阻  $R_1$  的电流为 0.1A

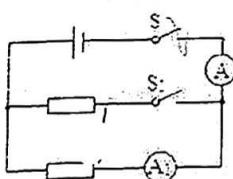


图 7

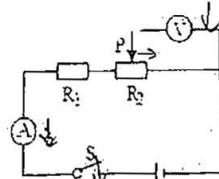


图 8

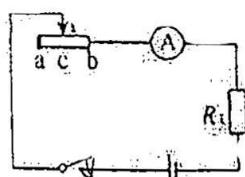


图 9



11. 如图 8 所示的电路中, 电源电压保持不变, 开关 S 闭合, 将滑片 P 向右移动, 下列说法正确的是 ( )
- A. 电流表示数变小, 电压表示数变大      B. 电流表示数不变, 电压表示数变小  
 C. 电流表示数不变, 电压表示数不变      D. 电流表示数变大, 电压表示数变小
12. 如图 9 所示的电路, 电源电压保持不变,  $R_f=20\Omega$ . 闭合开关 S, 移动滑动变阻器 R 的滑片 P 到中点 c 时, 电流表的示数为 0.4A; 移动滑片 P 到最左端 a 时, 电流表示数为 0.3A. 则电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别为 ( )
- A. 6V 20Ω      B. 12V 20Ω      C. 6V 30Ω      D. 12V 30Ω

## 二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

13. 过春节时, 同学们总喜欢燃放鞭炮, 其中有一种鞭炮, 不需用火去点燃, 只要稍用力将它甩向地面, 鞭炮就可以爆响, 鞭炮与地面发生碰撞时, 通过\_\_\_\_\_的方式使它的内能\_\_\_\_\_(选填“增大”或“减小”). 天冷时对着手哈气是通过\_\_\_\_\_的方式增大内能.
14. 已知天然气的热值为  $4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ , 20g 天然气完全燃烧放出的热量为\_\_\_\_\_. 若天然气放出的热量全部被水吸收, 那么质量为 2kg, 初温为 20℃ 的水, 温度升高了\_\_\_\_\_[气压为一标准大气压,  $C_p=4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ].
15. 德国物理学家\_\_\_\_\_总结出导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系, 为了纪念他, 人们将他的名字命名为\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 的单位.
16. 滑动变阻器的工作原理是\_\_\_\_\_. 某滑动变阻器标有 “ $40\Omega$  5A” 字样, 则 “ $40\Omega$ ” 表示\_\_\_\_\_, “5A” 表示\_\_\_\_\_. 将此滑动变阻器与一个  $10\Omega$  的定值电阻串联, 电路中最大电阻是\_\_\_\_\_ $\Omega$ .
17. 当某导体两端电压是 3V 时, 通过它的电流是 0.2A, 则该导体的电阻是\_\_\_\_\_ $\Omega$ ; 当它两端电压为 0V 时, 该导体的电阻为\_\_\_\_\_ $\Omega$ .
18. 如图 10 是灯 L 和电阻 R 的电流随电压变化图象, 电阻 R 的阻值为\_\_\_\_\_ $\Omega$ , 若将他们串联接在电压为 2.5V 的电源两端, 则电路中灯 L 此时的电阻为\_\_\_\_\_ $\Omega$

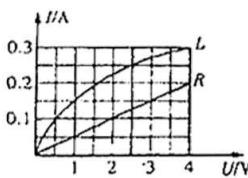


图 10

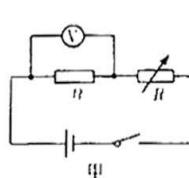


图 11 甲

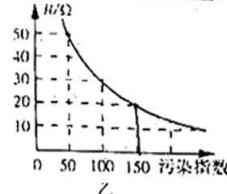


图 11 乙

19. 甲醛对人体的危害非常严重, 因此装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要. “创新”小组的同学们设计了甲醛监测设备, 原理如图 11 甲所示. 电源电压恒为 3V,  $R_0$  为  $10\Omega$  的定值电阻,  $R$  为可以感知甲醛污染指数的可变电阻, 污染指数在 50 以下为轻度污染, 50~100 间为中度污染, 100 以上为重度污染. 则污染指数越小, 电路中电流越\_\_\_\_\_; 电压表示数为 1V 时, 属于\_\_\_\_\_\_污染(选填“轻度”、“中度”或“重度”).



- ①充电宝具有充电和供电功能，其内部单节锂电池的输出电压为 $3V\sim 5V$ ，如果电芯串联，则输出电压成倍增加；如果电芯并联，则输出电压不变。  
 ②在保障输出电压 $3V\sim 5V$ 不变时，为了增加充电宝储存能量，通常将多节锂电池连接在一起，则其连接方式是\_\_\_\_\_（选填“串联”或“并联”）；  
 ③手机电池标称容量“2000毫安时”，与手机相匹配的充电宝标称容量“10000毫安时”，用充电宝给耗尽电的该手机充满电，理论上能充电\_\_\_\_\_次；实际使用时能充满的次数要小于理论的次数，请写出造成充电宝输出能量损失的一种因素：\_\_\_\_\_。

### 三、分析交流（共4分）

1. 在串联电路中，流入第一个灯泡的电流用 $I_1$ 表示，流出第二个灯泡的电流用 $I_2$ 表示，猜自选实验器材证明：在串联电路中， $I_2$ 等于 $I_1$ 。

(1) 画出实验电路图；

(2) 画出实验数据记录表格。

### 四、实验探究题（每空2分，共32分）

2. 在探究决定电阻大小的因素时，甲、乙、丙三位同学作出如下猜想：

甲：导体的电阻与导体的长度有关。

乙：导体的电阻与导体的材料有关。

丙：导体的电阻与导体的横截面积有关。

编号	材料	长度/m	横截面积/mm <sup>2</sup>
a	镍铬合金丝	1.0	0.2
b	镍铬合金丝	1.0	0.1
c	镍铬合金丝	0.5	0.1
d	锰铜合金丝	0.5	0.1

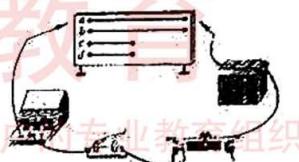


图 1.2

实验室备有几种电阻丝，参数如上表。如图12所示，是为完成探究连接的电路。

(1) 实验中应通过比较\_\_\_\_\_的大小，来比较电阻丝电阻的大小，达到验证猜想的目的。

(2) 若要验证乙同学的猜想，则应该选用\_\_\_\_\_两根电阻丝(填编号)进行对比实验。

(3) 选用b、c两根电阻丝进行对比实验，是为了验证\_\_\_\_\_同学的猜想。

3. 探究导体中的电流与导体两端电压的关系，电源电压恒为6V。



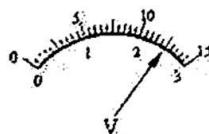


图 1.3

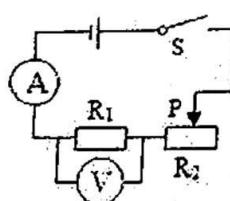

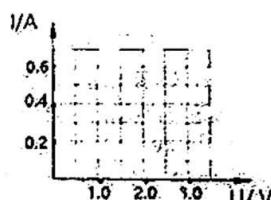- (1) 将滑动变阻器的滑片从一端移到另一端的过程中，收集的实验数据填入了表中，其中电流表示数为0.5A时电压表示数如图13所示，其值为\_\_\_\_\_V。根据表中数据，在



工大教育

—做最感动客户的专业教育组织

查考试成绩、答案 | 查备课笔记

太原工大教育 官方微信号: tygdedu

下载学习资料 | 及时获取最新教育信息

官方网址: www.tygdedu.cn



考号

级

学号

场

姓名

名

图中描出电流与电压的关系图线。

实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V	1.0	1.5	2.0		3.0
电流 I/A	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

(2) 分析上表中的数据, 你能得出的探究结论是: \_\_\_\_\_。

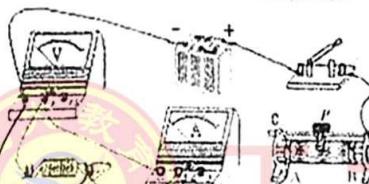
(3) 分析可知, 小明使用的滑动变阻器的最大阻值为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。24. 探究“电流与电阻的关系”, 器材有: 滑动变阻器、开关、电源(电压恒为 6V)各一个, 电流表、电压表各一块, 三个定值电阻( $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ )、导线若干。(1) 如图 14 是小明连接的实物电路, 图中有一根导线连接错误, 请你在连接错误的导线上打“ $\times$ ”并补画出正确的连线。

图 14

电压 U/V	2		
电阻 R/ $\Omega$	20	15	10
电流 I/A	0.10	0.14	0.20

(2) 电路连接正确后, 闭合开关前, 滑片应置于 \_\_\_\_\_ 端(选填“A”或“B”), 电路中滑动变阻器起到保护电路原件安全的作用和 \_\_\_\_\_ 的作用。

(3) 闭合开关后, 移动滑片, 使与电阻( $20\Omega$ )并联的电压表示数为  $2V$ , 读出电流表示数, 再分别改接  $15\Omega$ 、 $10\Omega$  的电阻, 重复上述实验, 收集的实验数据如表所示。用  $15\Omega$  的电阻替换  $20\Omega$  的电阻接入电路, 接下来的操作是 \_\_\_\_\_。

25. 图 15 是小伟测量标有“3.8V”的小灯泡电阻的电路图。

(1) 测小灯泡电阻的实验原理是 \_\_\_\_\_。


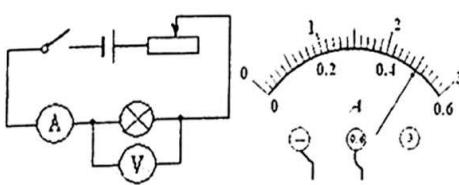


图 15

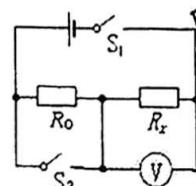

乙

(2) 小伟检查电路连接无误后, 闭合开关, 发现小灯泡不亮, 同组成员提示还发现电压表无示数、电流表有示数, 则灯泡不亮的原因可能是 \_\_\_\_\_; 问题解决后, 小伟调节滑动变阻器, 使小灯泡正常工作, 电流表示数如图甲所示, 则小灯泡此时的电阻为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。他把多次测量的电流值和电压值绘制成 I-U



图像，发现 I-U 图像是一条曲线，原因是\_\_\_\_\_。

(3) 若实验中只有一个电压表和一个已知电阻  $R_0$ ，小明设计了如图乙所示的电路，同样可以测量未知电阻  $R_x$ 。

- ①若闭合  $S_1$ 、断开  $S_2$ ，用电压表测出待测电阻  $R_x$  两端的电压  $U_x$ ；
- ②若同时闭合  $S_1$ 、 $S_2$ ，用电压表测出电源的电压  $U$ ；
- ③请写出用测量值  $U$ 、 $U_x$  及  $R_0$  来表示  $R_x$  的表达式： $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 五、计算题 (26 题 4 分, 27 题 4 分, 共 8 分)

26. 创建生态文明城市需要我们共同关注环境，我市某兴趣小组为了检测空气质量的指数，

设计了如图甲所示的检测电路， $R$  为气敏电阻，其电阻的倒数与空气质量指数的关系如图乙所示，已知电源电压 16V 保持不变， $R_0 = 15\Omega$ ，当电压表示数为 12V 时，求：

- (1) 通过  $R_0$  的电流；(2) 此时空气质量指数。


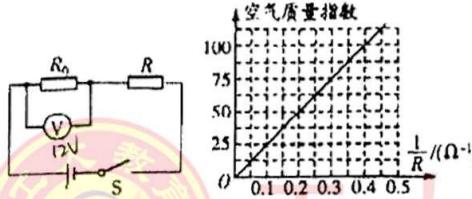



图 16

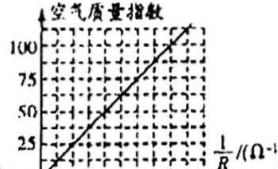

27. 随着社会的发展和科技的进步，电路元件在各行各业得到广泛的应用，其中热敏电阻就是其中之一。热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变。图甲是用热敏电阻测量环境温度的电路，电路中电流表的量程为 0~0.6A，滑动变阻器  $R$  的铭牌上标有“150Ω 1A”字样。 $R_t$  为热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示，电源电压保持不变。请完成下列小题：

- (1) 将此电路放入温度为 30℃ 的环境中，闭合开关 S，调节滑片 P，使滑动变阻器接入电路的电阻  $R=130\Omega$ ，此时电流表的读数为 0.04A，求电源电压；

- (2) 此电路能测量的最高环境温度为多少？

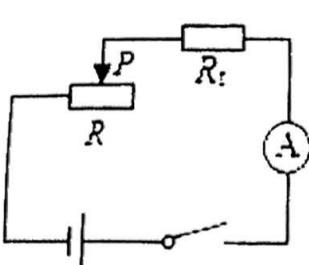

甲

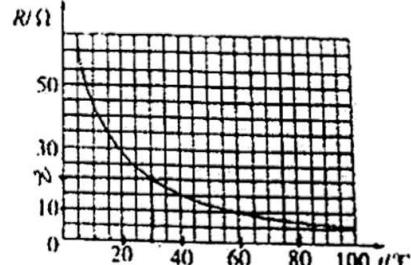


图 17

乙